


Junio 2010

2.

$p \neq n_i \rightarrow$  EXTRÍNSECO

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^6} = 10^{14} \text{ e/cm}^3$$

3.

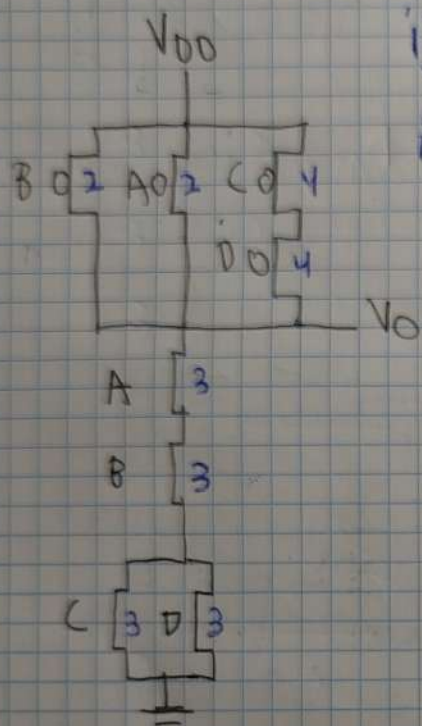

i)  $V_O = \overline{AB(C+D)}$

ii) PUN:

Peor camino PUN:  $AB \overline{C \overline{D}}$

$$R_C + R_D = R$$

$$\frac{2R}{5} + \frac{2R}{5} = R$$

$$S_{C,D} = 4$$

$$R_A = R_B \leq R$$

$$\frac{2R}{5} \leq R$$

$$S_{A,B} = 2$$

PDN:

Peores caminos:  $AB \overline{C \overline{D}}$   
 $ABCD$

$$R_A + R_B + R_D = R$$

$$\frac{R}{5} + \frac{R}{5} + \frac{R}{5} = R$$


$$S_{A,B,C,D} = 3$$

iii) 101



4.


Caso '00':

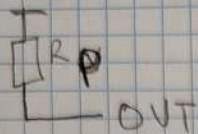

$$V_{out} = V_{DD}$$

$$OUT = '1'$$

Casos '01', '10':

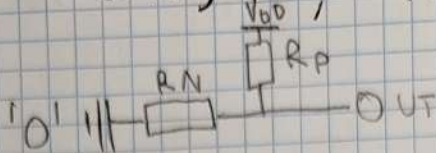


$$V_{out} = ?$$

Depende dos valores de  $R_N$  e  $R_P$ .

Se  $R_P \gg R_N$ ,  
 $OUT = '0'$

Caso '11':

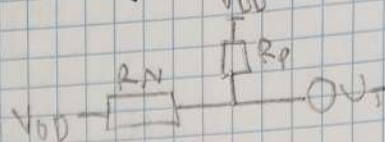

$$V_{out} = V_{DD}$$


$$OUT = '1'$$

esto teníame que  
dalo no  
enunciado  
(ver o 5  
do 2021)

A	B	OUT
0	0	1
0	1	?
1	0	?
1	1	1

Mayo 2012  $\rightarrow$  will need referencia??

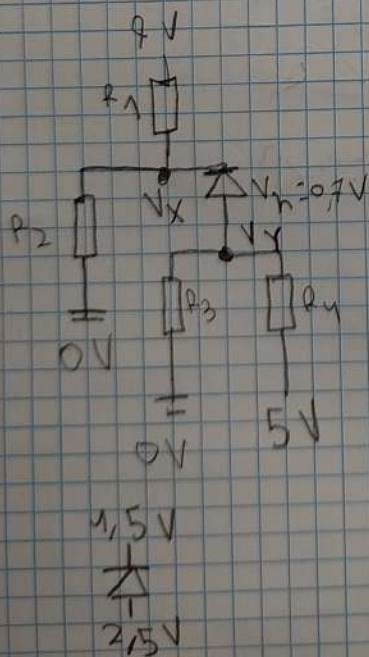1. Sin saber as  $R$  é imposible creo  
Asumindo todas de  $1K\Omega$ : (e diodo de  $V_T = 0,7V$ )



Diodo en OFF:  $I_D = 0$

$$V_{R1} = 4,5V \rightarrow V_X = 4,5V$$

$$I_D = 0 \rightarrow I_{R3} + I_{R4} = 0$$

$$\frac{V_Y - 0}{1} + \frac{V_Y - 5}{1} = 0$$

$$V_Y = 2,5V$$

$$\Delta V_D = 2,5 - 4,5 = -2V$$

$V_D < V_T \rightarrow$  Diodo en OFF  $\checkmark$




2.

$$P_D = V_{DD}^2 \cdot f_0 \cdot C_L \rightarrow \uparrow C_L, \uparrow P_D$$

A mayor  $C_L$ , menor potencia de cortocircuito  
(menor conexión  $V_{DD} - GND$ )
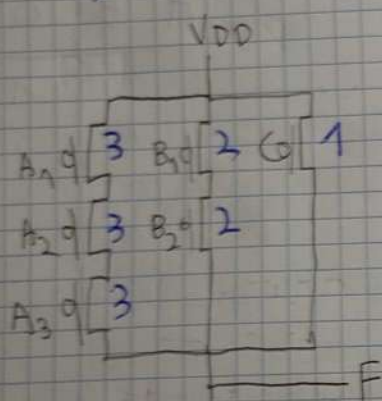
$$3.) F = \frac{1}{(A_1 + A_2 + A_3)(B_1 + B_2)C}$$




PUN:

Peor camino PUN:  $\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} (B_1 + B_2)C$

$$R_{A1} + R_{A2} + R_{A3} = R$$

$$\frac{3R}{3} = R$$

$$S_{A1, A2, A3} = 3$$

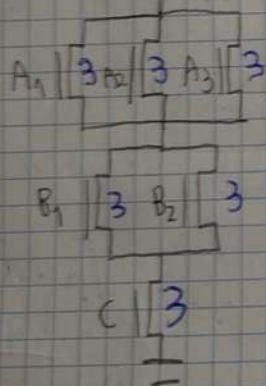

$$R_{B1} + R_{B2} \leq R$$

$$S_{B1, B2} = 2$$

$$R_C \leq R$$

$$S_C = 1$$

PDN: Todos los caminos son iguales (ignorando paralelos)

$$R_A + R_B + R_C = R$$

$$\frac{3R}{3} = R$$

$$S = 3$$

NOTA: Asumiendo que  $R_N = R_P$   
(se  $R_P = 2R_N$ , é o mismo pero todos os PMOS co dobre)



Mayo 2015

1.

DATOS:  $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$   
 $n_i (\text{Si} @ 300\text{K}) = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

$$\frac{1}{0,045} = \mu_n \cdot n \cdot q$$

$$n = 1,1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 907,2 \text{ cm}^{-3}$$

2.

poniendo a porta e o óxido?? no sei

3.  $V_i < 0,7 \rightarrow V_{D_1} < 0,7 \rightarrow D_1 \text{ en OFF}$

$$\rightarrow I_D = 0 \rightarrow I_R = 0 \rightarrow V_R = 0$$

$$V_i = 1 \rightarrow V_{D_2} < 0,7 \rightarrow D_2 \text{ en OFF}$$


$$V_i = 3 \rightarrow V_R = 3 - 0,7 - 0,7 = 1,6 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = 1,6 \text{ mA}$$

$V_i$	$V_R$	$I_R$
-3	0	0
-1	0	0
0	0	0
1	0	0
3	1,6	1,6



4.

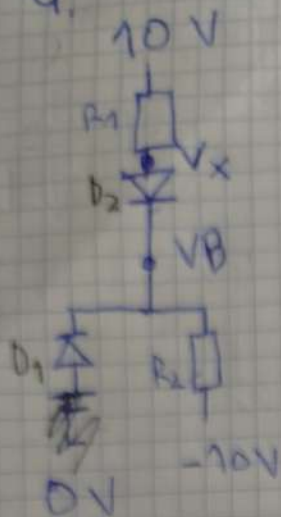

$D_1$  en ON,  $D_2$  en OFF:

$$V_B = -0,7V$$

$$V_{D2} = 10,7V > 0,7V \text{ (Incongruente)}$$

$D_1$  en OFF,  $D_2$  en ON:

$$I_{D1} = 0 \quad V_{D2} = 0,7V$$


$$I_T = \frac{20 - 0,7}{1+1} = 9,65$$

$$V_X = 10 - V_{R1} = 10 - 9,65 = 0,35V$$

$$V_B = 0,35 - V_{D2} = -0,35V$$

$$V_{D1} = 0,35V < 0,7V \rightarrow D_1 \text{ en OFF} \checkmark$$

$$I_{D1} = 0$$

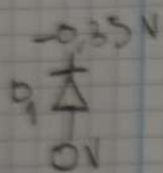


5. O mismo que 03 do 2012 Pero Todos os Pmos 3 vezes mais grandes

7.

caso '00', '10':

\*Se  $R_P \gg R_N$


A	B	OUT
0	0	OUT
0	1	1*
1	0	OUT
1	1	0

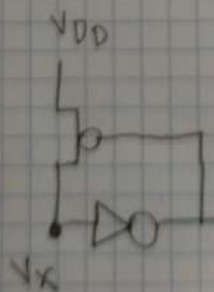

OUT = '0'  $\rightarrow$  PMOS en ON  
 $\rightarrow V_X = V_{DD} \rightarrow$  OUT = 0

OUT = '1'  $\rightarrow$  PMOS en OFF  
 $\rightarrow$  OUT = '1'

caso '01':

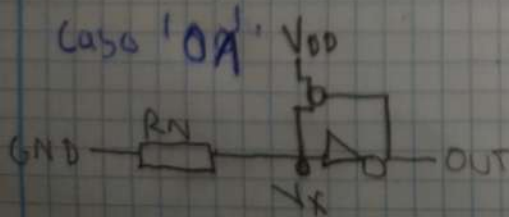


OUT = '0'  $\rightarrow$  PMOS en ON  $\rightarrow$  depende das R  
 OUT = '1'  $\rightarrow$  PMOS en OFF  
 $\rightarrow V_X = 0 \rightarrow$  OUT = '1'



Mayo 2016

2.

$$R_1 = 2K\Omega \quad R_2 = 4K\Omega$$

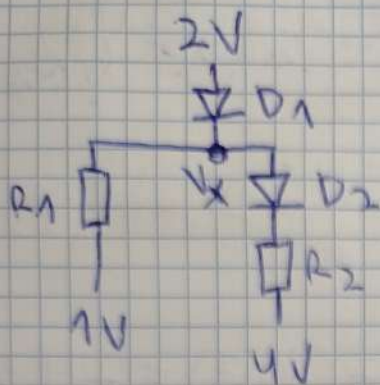

$D_1$  en ON,  $D_2$  en OFF:  $V_{D1} = 0,7V$

$$V_x = 2 - V_{D1} = 1,3V$$


$$V_{D2} = 1,3 - 4 = -2,7V \quad (D_2 \text{ en OFF})$$

$$I_{D2} = 0$$

$$I_{D1} = I_{R1} = \frac{0,7}{2} = \underline{0,35mA}$$

Julio 2017.

1.,  $V = 5V$

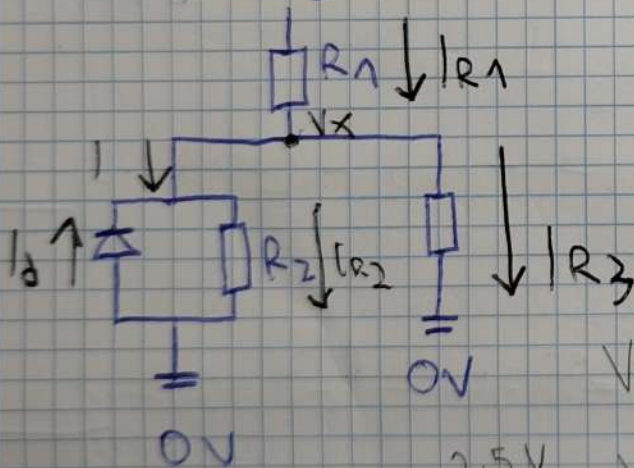

Diode en OFF:

$R_2$  y  $R_3$  en paralelo

$$R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1K\Omega$$

$$I_{R1} = I_{R23} = \frac{5}{1+1} = 2,5mA$$

$$V_{R1} = 2,5 \cdot 1 = 2,5V$$

$$V_x = 5 - 2,5 = 2,5V$$

$$V_D = 0 - 2,5 = -2,5$$

D en OFF ✓

$$I = 1,25mA, \quad I_D = 0$$

$$(I = I_{R2} = \frac{I_{R23}}{2})$$




$$V = -5V$$

Diodo en ON:  $V_D = 0,7V$

$$0 - V_D = V_X$$

$$V_X = -0,7V = V_{R2}$$

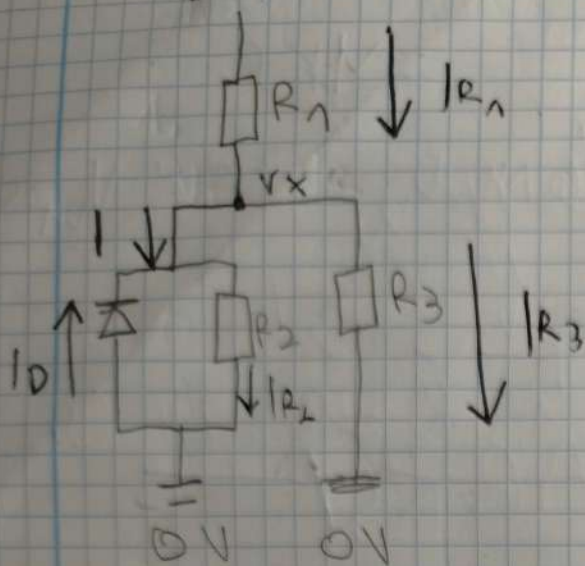


$$I_{R2} = \frac{-0,7}{2} = -0,35 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = -5 - (-0,7) = -4,3V$$

$$I_{R1} = \frac{-4,3}{1} = -4,3 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = -0,7 - 0 = -0,7V$$
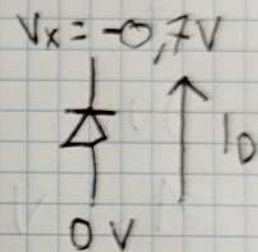
$$I_{R3} = \frac{-0,7}{2} = -0,35 \text{ mA}$$



$$I + I_{R3} = I_{R1}$$

$$I = I_{R1} - I_{R3} = -4,3 - (-0,35) = \underline{-3,95 \text{ mA}}$$

$$I = I_{R2} - I_D$$

$$I_D = I_{R2} - I = -0,35 - (-3,95) = \underline{3,6 \text{ mA}}$$

$I_D > 0$ ,  $V_D = 0,7V \rightarrow$  Diodo en ON  $\checkmark$



$$V_{OH} = V_{DD} - V_{TN} - V_{TN} = 3V$$

$$V_{OL} = 0 + V_{TP} = \Delta V$$

4.

Asumiendo  $R_p = \frac{70}{5}$  e  $R_N = \frac{35}{5}$

$$R_{eq} \cdot C_L \cdot \ln 2 < 5 \text{ ns}$$

$$R_{eq} < 7,213 \text{ k}\Omega$$

PUN:

por Camino:  $A\bar{D}\bar{E}(\bar{B} + \bar{L})$

$$R_D + R_E + R_B \angle 7,2^\circ$$


$$\frac{5.70}{5} < 7.213$$

$$S > \frac{210}{7,203} \rightarrow S_{B,C,D,E} = 30$$

$$R_A + R_B < 7,2 \text{ A}$$

$$\frac{70}{5_A} + \frac{70}{30} < 7,2 \text{ AB}$$
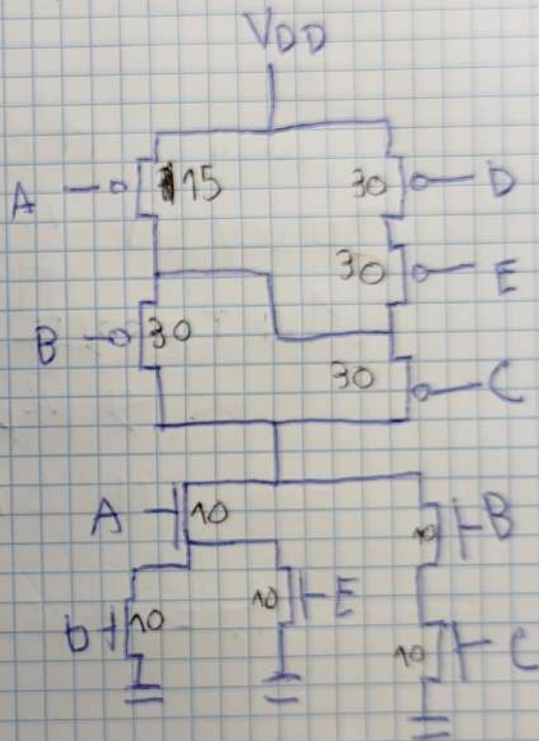
$$S_A > \frac{70}{4/22} \rightarrow S_A = 15$$



PDN: Todos os caminhos son de  $2$  a  $R$

$$\frac{2.35}{5} < 7.23$$

$$S > \frac{70}{7,23} \rightarrow S = 10$$



maio 2018

1.

$V_i$     $V_R$

-1   0

0   0

1   0

2   0,6V

3. falta un cacho do circuito

2020/21

1. Tipo N.

$M_n > M_p \rightarrow$  los semiconductores de tipo N ( $N \gg P$ ) son más conductivos.

$$\sigma_n = M_n n q$$

$$\sigma_p = M_p p q$$

2.


Si. Es producida por fenómenos de generación térmica próximos a la zona de vacuemento.

3. É o mesmo que o 1 do 2017 pero

con R distinta (creo que non fai diferenza nos diodos)



#### 4. Gen (MOS)

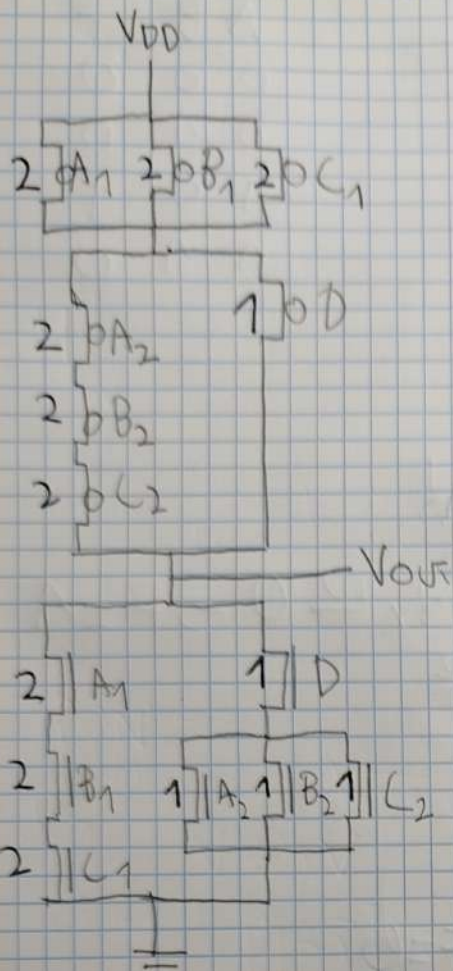

$$R_P = R_N = \frac{10^4}{S} \quad \underline{12} \rightarrow P$$

$$\ln 2 \cdot R_{eq} \cdot C_L \leq 1 \text{ ns}$$

$$R_{eq} \leq 20609 \, \Omega$$

PUN:

Per caso:  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

$$R_{A2} + R_{B2} + R_{C2} + R_{A1B1C1} \leq 20609$$

$$\frac{3 \cdot 10^4}{S} + \frac{10^4}{3S} \leq 20609$$

$$9 + 1 \leq 6, AB27S$$

$$S \geq 1,67 \rightarrow S = 2$$

Per caso con  $\overline{D}$ :  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$   
 $\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$   
 $\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$

$$R_{A1} + R_D \leq 20609$$

$$\frac{10^4}{2} + \frac{10^4}{S_D} \leq 20609$$

$$S_D \geq 0,64 \rightarrow S_D = 1$$

PDN:

Per caso:  $ABC\overline{D}$

$$3 \cdot \frac{10^4}{S} \leq 20609$$

$$S_{A1, B1, C1} \geq 1,46 \rightarrow S = 2$$

Per caso con  $D$ :  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$   
 $\overline{A}\overline{B}CD$   
 $\overline{A}BCD$

$$R_A + R_D \leq 20609$$


$$\frac{10^4}{2} + \frac{10^4}{S_D} \leq 20609$$

$$S_D = 1$$




5.

casos '00' e '01':  $T_2$  en OFF

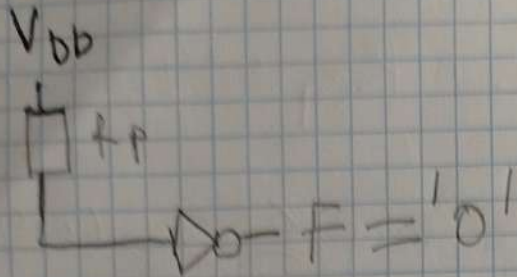


A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

caso '10':

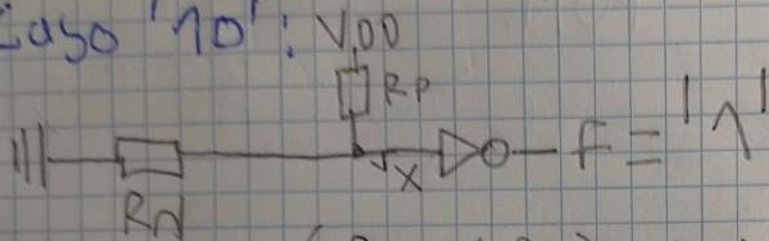


$$(R_N \ll R_P) \rightarrow V_x \approx 0 \rightarrow F = 1$$

caso '11':

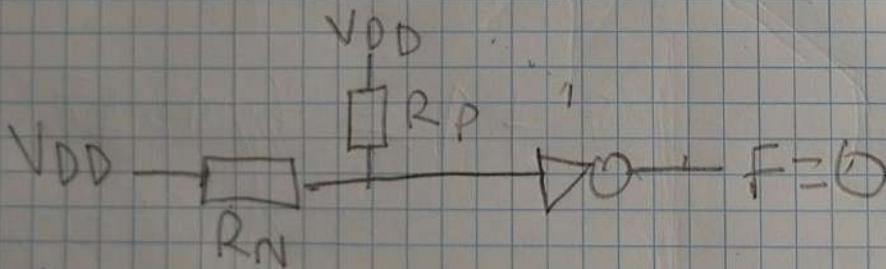



7.

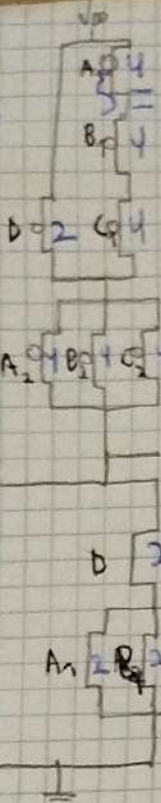

$$ABC + (A+B+C)D$$

NOTA:  $(A_1, B_1, C_1)$  tener as mesmas unidades  
 $(A_2, B_2, C_2)$

PUN

Peor caso PUN:  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

$$R_{A1} + R_{B1} + R_{C1} + R_{A2B2C2} = R$$

$$\frac{3R}{5} + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = R$$

$$\frac{3R}{5} + \frac{1}{\frac{35}{R}} = R$$

$$\frac{3R}{5} + \frac{R}{35} = R$$

$$3 + \frac{1}{3} = 5$$

$$5 = \frac{10}{3} \rightarrow S = 4$$

$(A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2)$

Peores casos con  $\bar{D}$ :  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$   
 $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$   
 $\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$

$$R_D + R_A \leq R$$

$$\frac{R}{5} + \frac{R}{4} \leq R$$

$$5 \geq \frac{4}{3} \rightarrow S_D = 2$$



PON

peor caso PON:  $ABCD$

$$S_{A, B, C} = 3 \quad (3R \text{ en serie})$$

Peores casos con D:  $\begin{array}{l} A\bar{B}\bar{C}D \\ A\bar{B}CD \\ A\bar{B}\bar{C}D \end{array} \quad (2R \text{ en serie})$

$$R_D + R_{A_1} \leq R$$

$$\frac{R}{5} + \frac{R}{5} \leq R$$

$$S_{A, B, C, D} = 2$$